

К источнику с ЭДС  $\varepsilon = 90$  В и внутренним сопротивлением  $r = 0,8$  Ом, хотят подключить нагрузку с сопротивлением  $R$  Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, дается формулой  $U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$ . При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 85 В? Ответ выразите в омах.