

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 160$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,9$ Ом, хотят подключить нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, дается формулой $U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$. При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 145 В? Ответ выразите в омах.